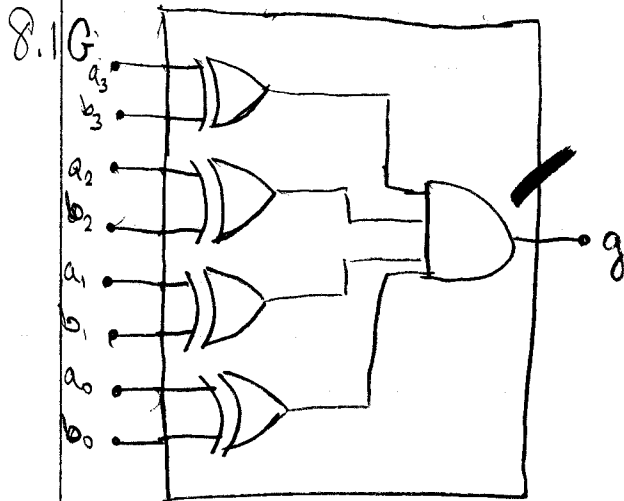


Chapter 8 - HW07
8.1, 8.3, 8.4

10

Jesse Shi
10/27/99




$$g(a,b) = (a_3 \oplus b_3)(a_2 \oplus b_2)(a_1 \oplus b_1)(a_0 \oplus b_0)$$

8.3 G: two four bit words

F: design component output $G=1$

$$\overline{a_1} = \overline{b_2}, \quad a_2 = \overline{b_3}$$

$$a_3 = b_0 \oplus b_2$$

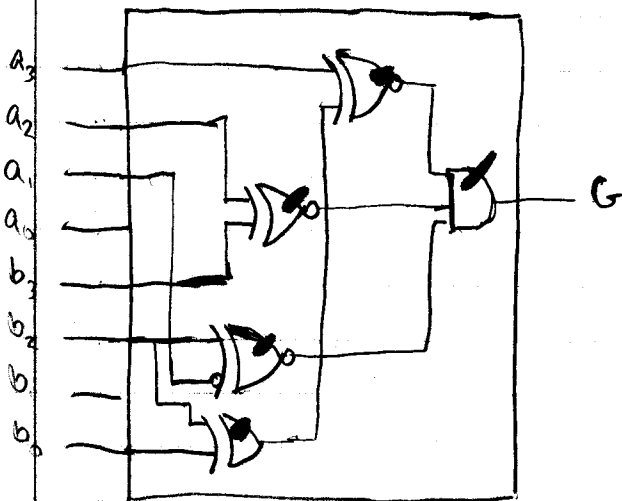


$$G = (\overline{a_1} \oplus b_2)(\overline{a_2} \oplus b_3)((b_0 \oplus b_2) \oplus a_3)$$

8.4 G: Use or gates active low 2/4 decoder

F: active low 2/4 decoder

S:

$S_1 S_0$	D_3	D_2	D_1	D_0
0 0	1	1	1	0
0 1	1	1	0	1
1 0	0	0	1	1
1 1	0	1	1	1

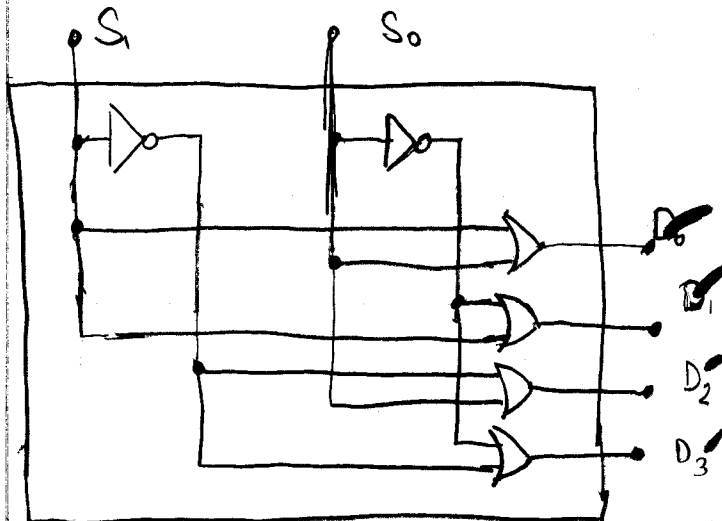

$$D_0 = S_1 + S_0$$

$$D_1 = S_1 + \overline{S_0}$$

$$D_2 = \overline{S_1} + S_0$$

$$D_3 = \overline{S_1} + \overline{S_0}$$