

9

QE 112: HW #11  
10.5, 10.13


Jesse Kim  
12/8/99

10.5. G: table  
F: state diagram  
S:

| Present       | Next          |
|---------------|---------------|
| $a_2 a_1 a_0$ | $a_2 a_1 a_0$ |
| 000           | 100           |
| 001           | 101           |
| 010           | 110           |
| 011           | 111           |
| 100           | 000           |
| 101           | 001           |
| 110           | 010           |
| 111           | 011           |

✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

H 102  
Σ 379

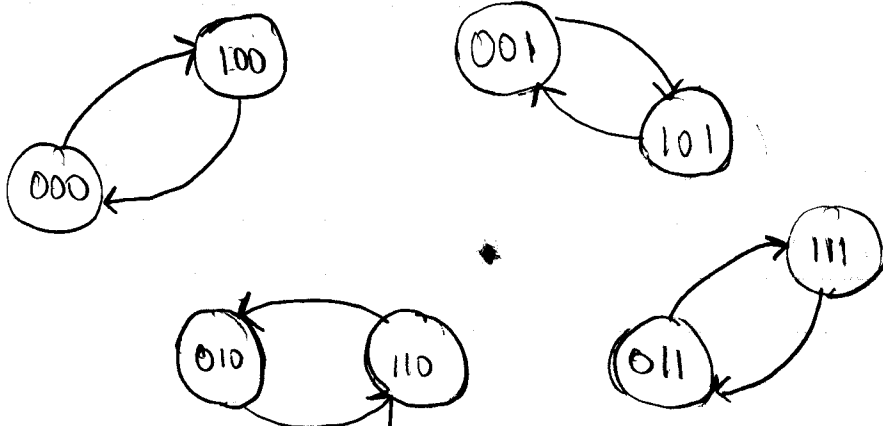


X

P

10.13 G: circuit

F: state diagram

S:

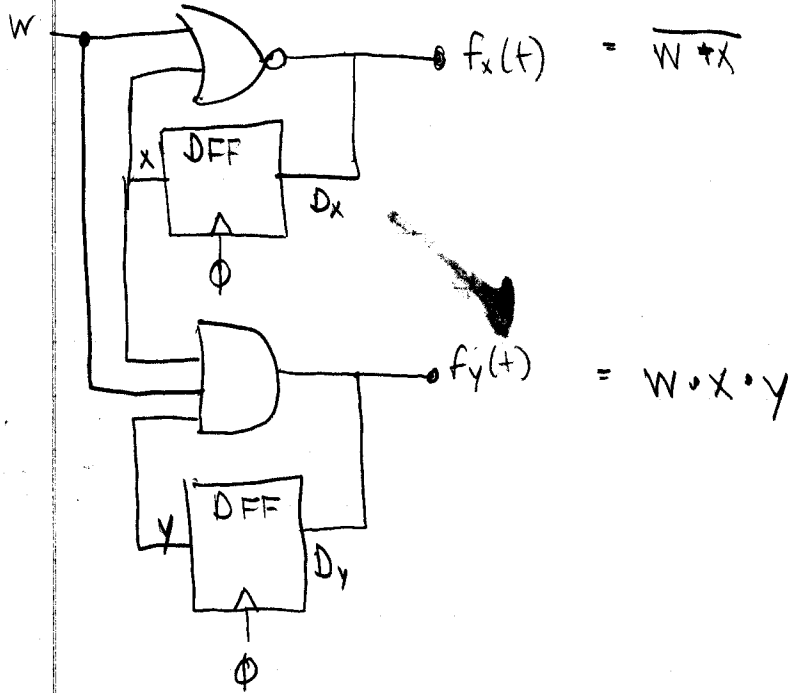

| $x/y$ |     | $w$ |    |
|-------|-----|-----|----|
| $x$   | $y$ | 0   | 1  |
|       |     | 0   | 1  |
| 0     | 0   | 10  | 00 |
| 0     | 1   | 10  | 00 |
| 1     | 0   | 00  | 00 |
| 1     | 1   | 00  | 01 |

next  
Output

