
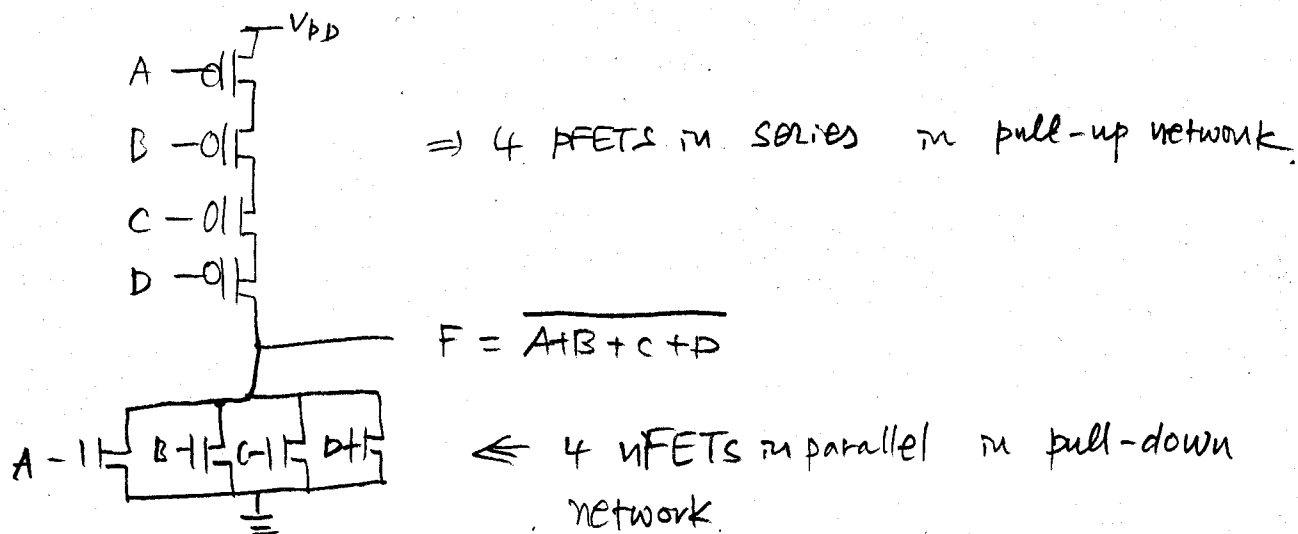



1 NOR4.

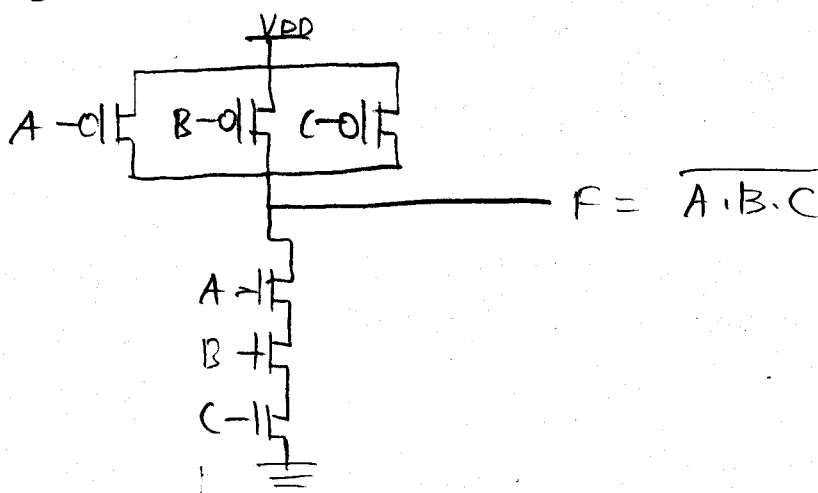

NAND3




2.

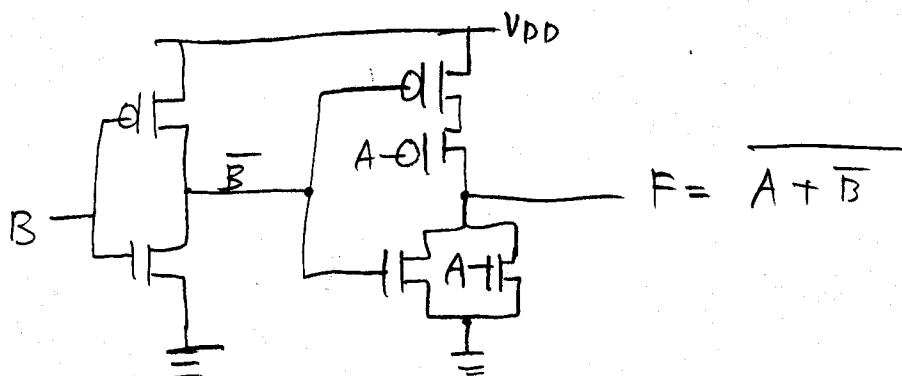


3.

parallel \rightarrow series \rightarrow

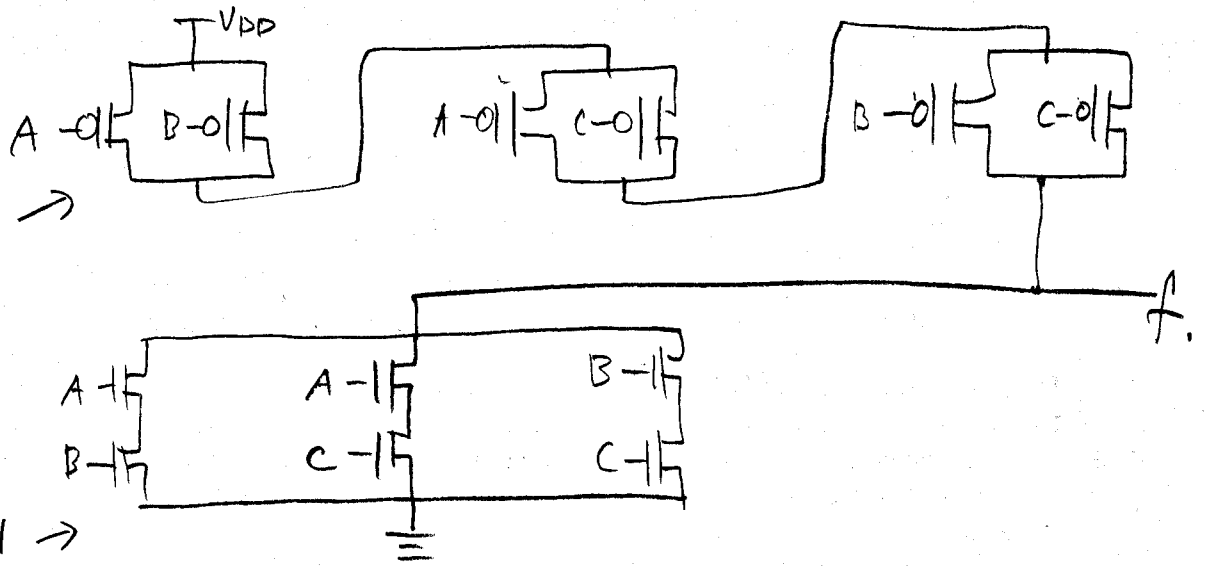


series \rightarrow parallel \rightarrow

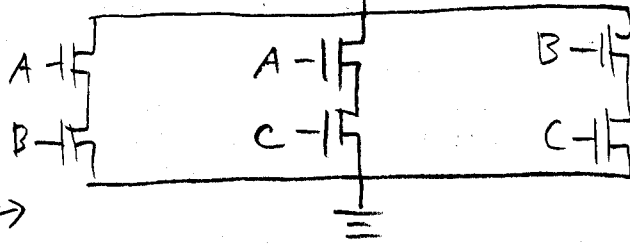

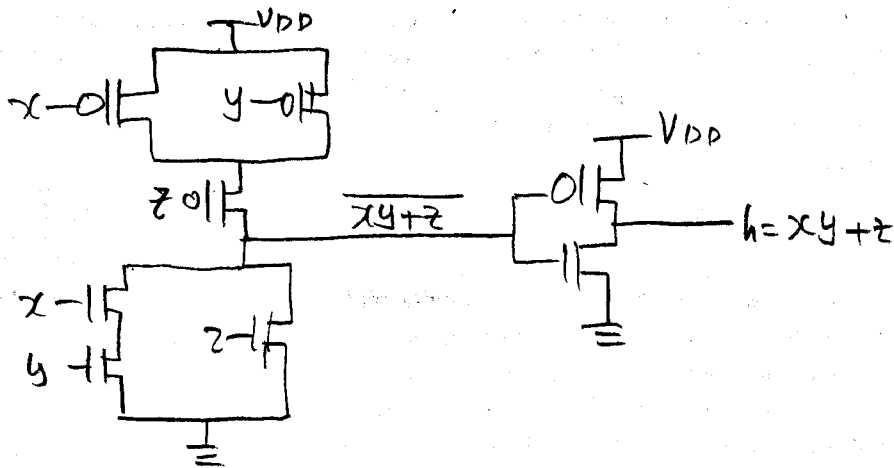
4.
$$h = x \cdot y + z = \overline{\overline{x \cdot y + z}} \rightarrow \text{Invert.}$$

$$\overline{x \cdot y + z} \rightarrow \text{AOI}$$



5.

\leftarrow series \rightarrow parallel

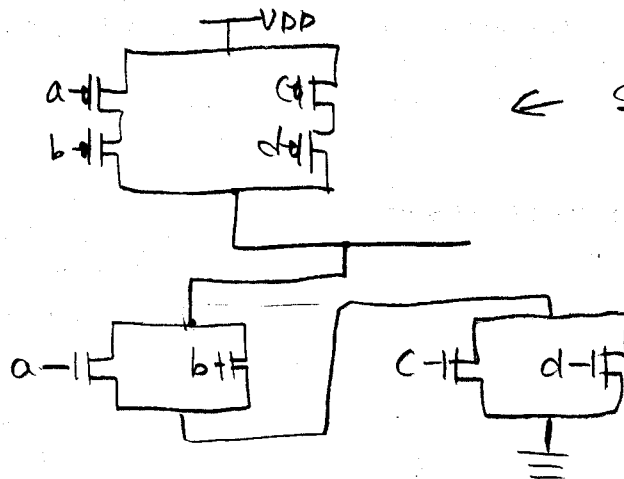

\leftarrow parallel \rightarrow series.

6.

A	BC	F	F
0	00	1	0
0	01	1	0
0	10	1	0
0	11	0	1
1	00	1	0
1	01	1	0
1	10	0	1
1	11	1	0

K-map for F

		$\bar{A}BC$			
	BC	00	01	11	10
A	0	1	1	0	0
	1	1	1	0	1

$(A+C)$ (grouping top row)
 $AB\bar{C}$ (grouping bottom row)
 $(\bar{A}+\bar{C})$ (grouping middle column)
 B (grouping left column)


In mSOP, $F = \bar{A}BC + AB\bar{C}$

So, in AOI, $F = \overline{\bar{A}BC + AB\bar{C}} \dots \textcircled{1}$

In mPOS $F = (A+C) \cdot B \cdot (\bar{A}+\bar{C})$

So, in OAI, $F = \overline{(A+C) \cdot B \cdot (\bar{A}+\bar{C})} \dots \textcircled{2}$

CMOS gate for ①.

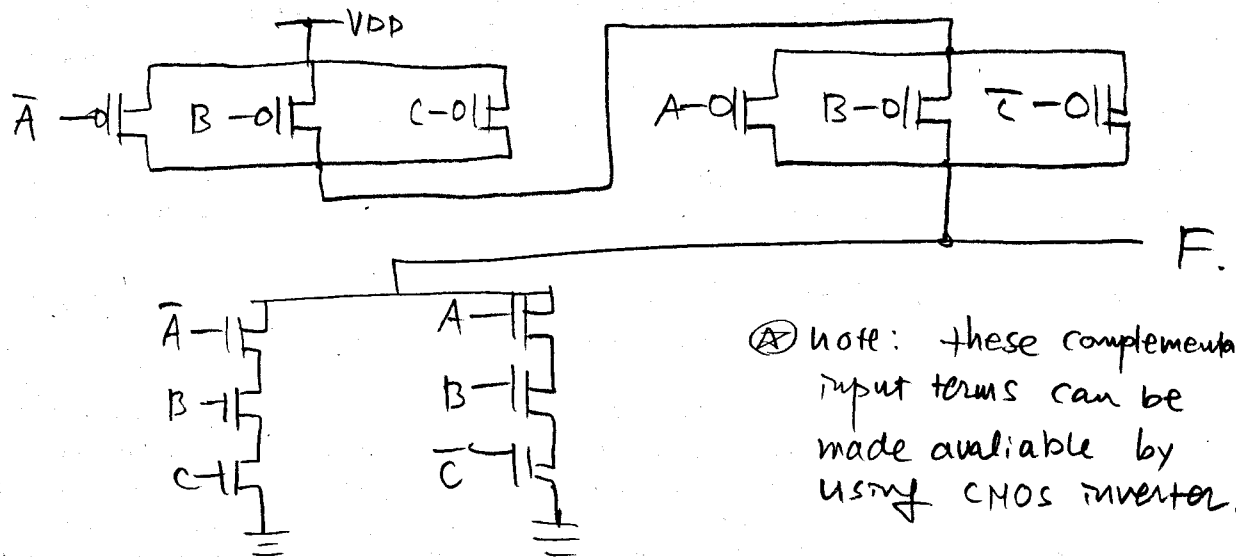

CMOS gate for - ②

