

10

CpE III - Chapter 4 - HW04  
4.12, 4.15, 4.17, 4.21, 4.28.

Jesse Xui  
9/29/99

4.12 G:  $R = 1200 \Omega$ ,  $V = 0.35V$

F: Power

S:  $P = \frac{V^2}{R} = \frac{(0.35)^2}{1200} = \boxed{1.02 \times 10^{-4} W}$

4.15 G:  $C = 10 \mu F$ ,  $V = 2V$


F:  $Q$

S:  $C = \frac{Q}{V} \Rightarrow Q = CV = (10 \times 10^{-6} F)(2V) = \boxed{20 \mu C}$

4.17 G: circuit

F:  $C_p$

S:

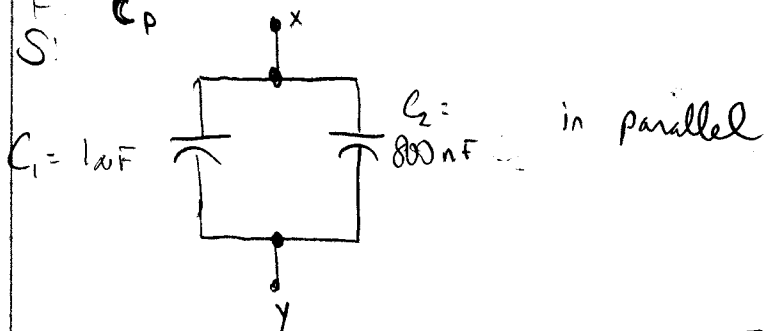

G:  $C_1 + C_2 = 1 \times 10^{-6} + 800 \times 10^{-9} = \boxed{1.8 \mu F}$

4.21 G:  $R = 240 \Omega$ ,  $\tau = 3 \text{ ns}$   
F: largest cap

S:

$$\tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} = \frac{3 \times 10^{-9}}{240} = 1.25 \times 10^{-11} \text{ F}$$

$$\boxed{12.5 \text{ pF}}$$

4.28 G: signal delay  $1.25 \text{ ns}$ ,  $n = 1.7$   
F: length of signal wavefront line in cm  
S:

$$t_s = \frac{L}{v_w}$$

$$v_w = \frac{c}{n} = \frac{3.00 \times 10^8}{1.7} = 1.7647 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$L = t_s v_w = (1.25 \times 10^{-9}) (1.7647 \times 10^8 \text{ m/s}) = 0.220588 \text{ m}$$

$$\boxed{L = 22.1 \text{ cm}}$$