

CpE III- Chapter 4 HW
4.1, 4.3c, 4.5, 4.7, 4.8

10

June Dai
9/25/99

4.1 G: $V_{DD} = 5V$, $I = 125mA$

F: P delivered

S:

$$P = VI = (5V)(125 \times 10^{-3}A) = \boxed{0.625W}$$

4.3 G: $P = 15W$, $V = 2.6V$

F: I

S:

$$P = VI \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{15W}{2.6V} = 5.76923A$$


$$\boxed{I = 5.8A}$$

4.5 G: NOT Cascade, $t_{p0,NOT} = 0.5ns$

$$t_{pL,NOT} = 0.5ns$$

F: t_d

S:

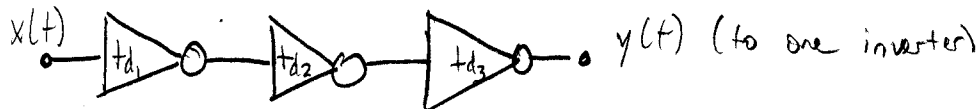

$$t_d = t_{d1} + t_{d2} + t_{d3}$$

$$t_{d1} = t_{p0,NOT} + t_{pL,NOT}$$

$$t_{d2} = t_{p0,NOT} + t_{pL,NOT}$$


$$t_{d3} = t_{p0,NOT} + t_{pL,NOT}$$

$$t_d = 3t_{p0,NOT} + 3t_{pL,NOT} = 3(0.5ns) + 3(0.5ns) = 3ns$$

$$\boxed{t_d = 3ns}$$

4.7 G: gate delay $t_{p0, \text{NOR}} = 0.5 \text{ ns}$ $t_{pL, \text{NOR}} = 0.5 \text{ ns}$
 $t_{p0, \text{NOR}} = 0.75 \text{ ns}$ $t_{pL, \text{NOR}} = 0.9 \text{ ns}$

F: t_d

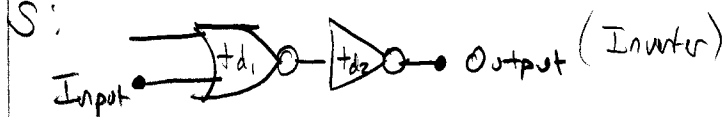


$$\begin{aligned} t_d &= t_{d1} + t_{d2} \\ &= (t_{p0, \text{NOR}} + t_{pL, \text{NOR}}) + (t_{p0, \text{NOR}} + t_{pL, \text{NOR}}) \\ &= (0.75 \text{ ns} + 0.5 \text{ ns}) + (0.5 \text{ ns} + 0.5 \text{ ns}) \end{aligned}$$

$$t_d = 2.25 \text{ ns}$$

4.8 G: $t_{p0} = 1 \text{ ns}$ $t_{pL} = 0.25 \text{ ns}$, six inverters

F: t_d

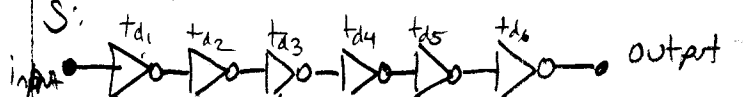

$$\begin{aligned} t_d &= \sum_{i=1}^6 t_{dn} \\ &= (t_{p0} + t_{pL}) + (t_{p0} + t_{pL}) + (t_{p0} + t_{pL}) + (t_{p0} + t_{pL}) + (t_{p0} + t_{pL}) + (t_{p0} + t_{p, \text{output}}) \\ &= (1 + 0.25) \times 5 + (1 + t_{p, \text{output}}) \\ &= 7.25 \text{ ns} + t_{p, \text{output}} \end{aligned}$$