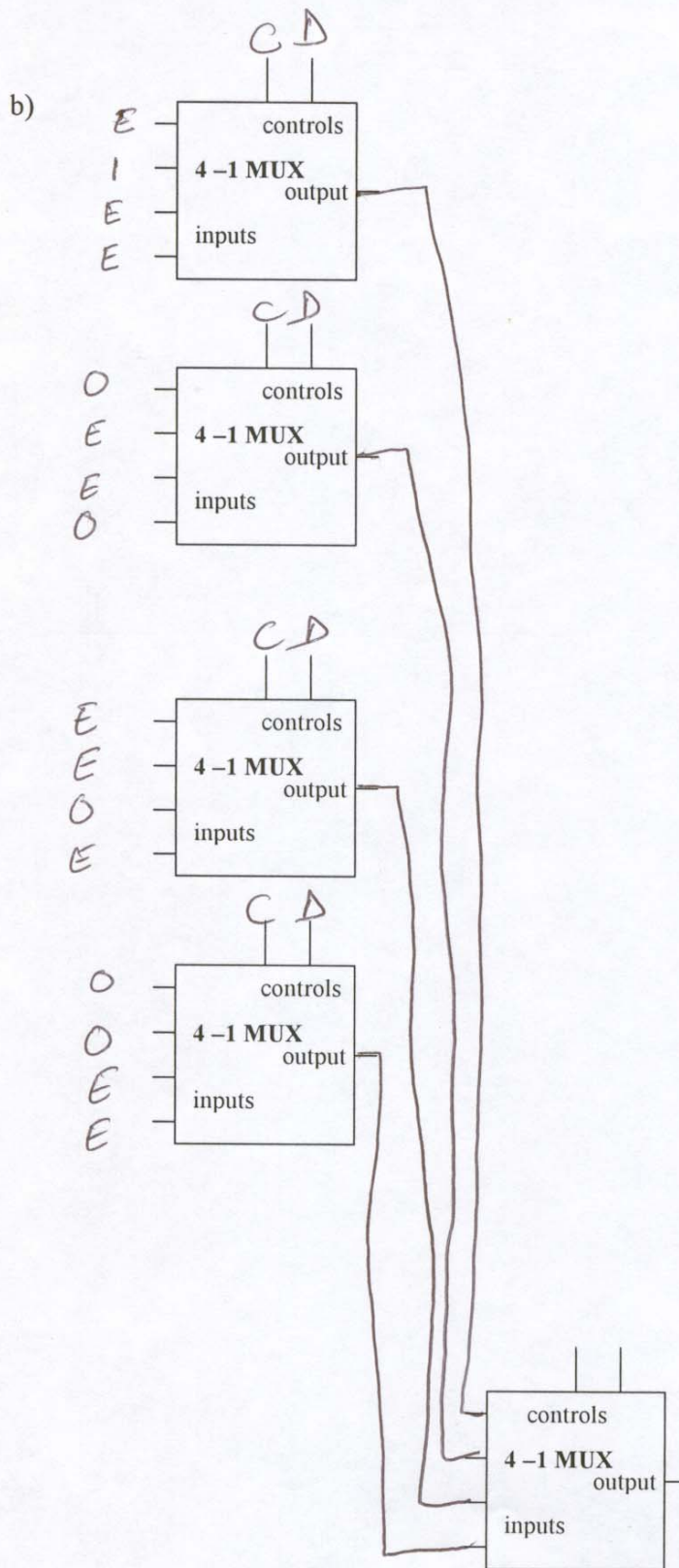


1. (15 points) The function F is true if the binary input is a prime number ('0' is not a prime number). Fill in the truth table, and solve using the network of multiplexers shown on the next page.

Decimal	ABCDE	F	F(E)
0	00000	0	E
1	00001	1	
2	00010	1	1
3	00011	1	
4	00100	0	E
5	00101	1	
6	00110	0	E
7	00111	1	
8	01000	0	
9	01001	0	0
10	01010	0	E
11	01011	1	
12	01100	0	
13	01101	1	E
14	01110	0	0
15	01111	0	
16	10000	0	E
17	10001	1	
18	10010	0	E
19	10011	1	
20	10100	0	0
21	10101	0	
22	10110	0	E
23	10111	1	
24	11000	0	0
25	11001	0	
26	11010	0	0
27	11011	0	
28	11100	0	E
29	11101	1	
30	11110	0	E
31	11111	1	

1 (Continued) Specify the MSB and LSB bits properly.



7) (15 points) Your input is in EXCESS-3 signal and your output is:

F = 1 if the input is a valid single digit in the date (07-23-2004)  
 0 otherwise

Find the minimal SOP form.

Decimal	ABCD	F
0	0000	X
1	0001	X
2	0010	X
3	0011	1
4	0100	0
5	0101	1
6	0110	1
7	0111	1
8	1000	0
9	1001	0
10	1010	1
11	1011	0
12	1100	0
13	1101	X
14	1110	X
15	1111	X

$$f = \overline{A}D + C\overline{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	X	1	X
01	0	1	1	1
11	0	X	X	X
10	0	0	0	1

Handwritten annotations on the K-map:  
 - A box around the 1s in the first two rows (CD=01 and CD=11) is labeled  $\overline{A}D$ .  
 - A box around the 1s in the first and last columns (AB=00 and AB=10) is labeled  $C\overline{D}$ .